 


Arquitectura del MIPS

Arquitectura de Computadoras I

Prof. Dr. Martín Vázquez






Antes de esta clase

Repasaron...

- Clase: “Introducción a Arquitectura de MIPS”
 - cátedra “Introducción a la Arquitectura de Sistemas”, 2do de Ing. Sistemas
- Conceptos requeridos
 - principios de diseño
 - juego de instrucciones
 - formato de memoria y registros internos
 - modos de direccionamiento

Procesador MIPS

(repaso)

 


- Procesador MIPS (*Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages*)
- 32 registros de uso general: \$0..\$31 (excepto el \$0=0)
- datos, memoria e instrucciones de 32 bits
- memorias de datos y programa separadas (Harvard)
- memoria con 2^{30} palabras de 32 bits
- dos instrucciones para accesos a memorias
 - load (carga una palabra de memoria en registro)
 - store (carga el contenido de un registro a la memoria)

Acerca de Memoria (repaso)



 - Existen instrucciones que transfieren datos desde memoria de datos y registros internos: load y store
- Cada byte posee su dirección
- Posee una memoria de 2^{30} palabras de 32 bits (4 bytes)





Repertorio de Instrucciones




Conjunto de Instrucciones del MIPS (32 bits)


- Tres formatos de instrucciones

  

Repertorio de Instrucciones

 

- Tipo-R

 

op: código de operación


rd: identificador de registro destino

rt y **rs:** identificador de registros fuentes


shamt: desplazamiento deseado

funct: selección de función asociada

Repertorio de Instrucciones

 

- Tipo-R

 

op: código de operación

rd: identificador de registro destino

rt y **rs**: identificador de registros fuentes

shamt: desplazamiento deseado


funct: selección de función asociada

Ejemplos: add, sub

add rd, rs, rt # rd = rs+rt

sub rd, rs, rt # rd = rs-rt

Repertorio de Instrucciones

 

- Tipo R - Ejemplos


add \$17, \$12, \$23 # \$17=
\$12+\$23

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 12 | 23 | 17 | 0 | 32 |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |


slt \$1, \$2, \$3 # if \$2<\$3 then \$1=1 else \$1=0

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 42 |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

Repertorio de Instrucciones

 

- Tipo-I

 


op: código de operación

rt: identificador de registro destino


rs: identificador de registros fuente

immediate: dato inmediato en 16 bits

Repertorio de Instrucciones

 

- Tipo-I

 

op: código de operación

rt: identificador de registro destino

rs: identificador de registros fuente

inmediate: dato inmediato en 16 bits


Ejemplos: **addi**, **beq**, **lw**

`addi rt, rs, inm # rt = rs+inm`

`beq rt, rs, L # if rt==rs then goto L`


`lw rt, inm(rs) # rt= mem[rs+inm]`

Repertorio de Instrucciones

 


- Tipo I – Ejemplos (operaciones aritméticas-lógicas)

addi \$7, \$12, 34 # \$7 = \$12+34

 

ori \$15, \$20, 100 # \$15 = \$20|100

 


Repertorio de Instrucciones




- Tipo I – Ejemplos (saltos condicionales)

 beq \$8, \$15, 134 *# if \$15==\$8 then PC= PC+4+134*4*



 bne \$11, \$12, 50 *# if \$12<>\$11 then PC= PC+4+50*4*




Repertorio de Instrucciones




- Tipo I – Ejemplos (acceso a memoria)


lw \$9, 76(\$15) # \$9 = memory[\$15+76]

 


sw \$10, 43(\$8) # memory[\$8+43] = \$10

 

Repertorio de Instrucciones

 


- Tipo-J

 


op: código de operación

target address: dirección destino de salto

Repertorio de Instrucciones

 

- Tipo-J

 


Ejemplo: j

op: código de operación

target address: dirección destino de salto


j L # goto L

Repertorio de Instrucciones

 


- Tipo J – Ejemplos (saltos incondicionales)


j 334 # PC = (PC+4)[31..28] & 334*4

 

 jal 189 # PC = (PC+4)[31..28] & 189*4
 \$31=PC+4




Modos de direccionamiento (repaso)

 

- 5 modos de direccionamiento
 - Mediante registros
 - Tipo-R. ej: add, sub, and...
 - Inmediato
 - Tipo-I. ej: addi, subi, andi...
 - Mediante registro base
 - Tipo-I. ej: lw y sw
 - Relativo a PC
 - Tipo-I. ej: beq, bne
 - Pseudo directo:
 - Tipo-J. ej: j, jal

Modos de direccionamiento (repaso)

 

1. Immediate addressing




2. Register addressing




Registers

Register


3. Base addressing

 


Memory

 

4. PC-relative addressing

 


Memory

 


5. Pseudodirect addressing



Memory

 

Diseño del microprocesador MIPS

 

- Microprocesador de 32 bits de un ciclo
 - También llamado *uniciclo* o combinacional
 - Cada instrucción se ejecuta en un ciclo de reloj
- Se diseñará para las siguientes instrucciones
 - Referencia a memorias: lw y sw
 - Aritméticas-lógicas de tipo-R: add, sub, and, slt, ...
 - Saltos: beq

Diseño del microprocesador MIPS



- Ejecución RTL (*Register Transfer Level*) de una instrucción

Ejemplos:

add \$8, \$7, \$9

IR \leftarrow Mem[PC];
PC \leftarrow PC + 4
Reg[8] = Reg[7]+Reg[9]

lw \$12, 132(\$19)


IR \leftarrow Mem[PC];
PC \leftarrow PC + 4
Reg[12] = Mem[Reg[19]+132]

Diseño del microprocesador MIPS




- Para todas las instrucciones los dos primeros pasos son los mismos:
 - Obtener la instrucción desde la memoria y actualizar el PC
 - Leer uno o dos registros
- El resto de los pasos depende de la instrucción a ejecutar
- Todas usan de alguna manera la ALU
 - Referencia a memoria: cálculo de dirección de acceso
 - Aritméticas-lógicas: según campo *funct* de la instrucción
 - Saltos: para determinar condición


Diseño del microprocesador MIPS

 


- Vista a muy alto nivel

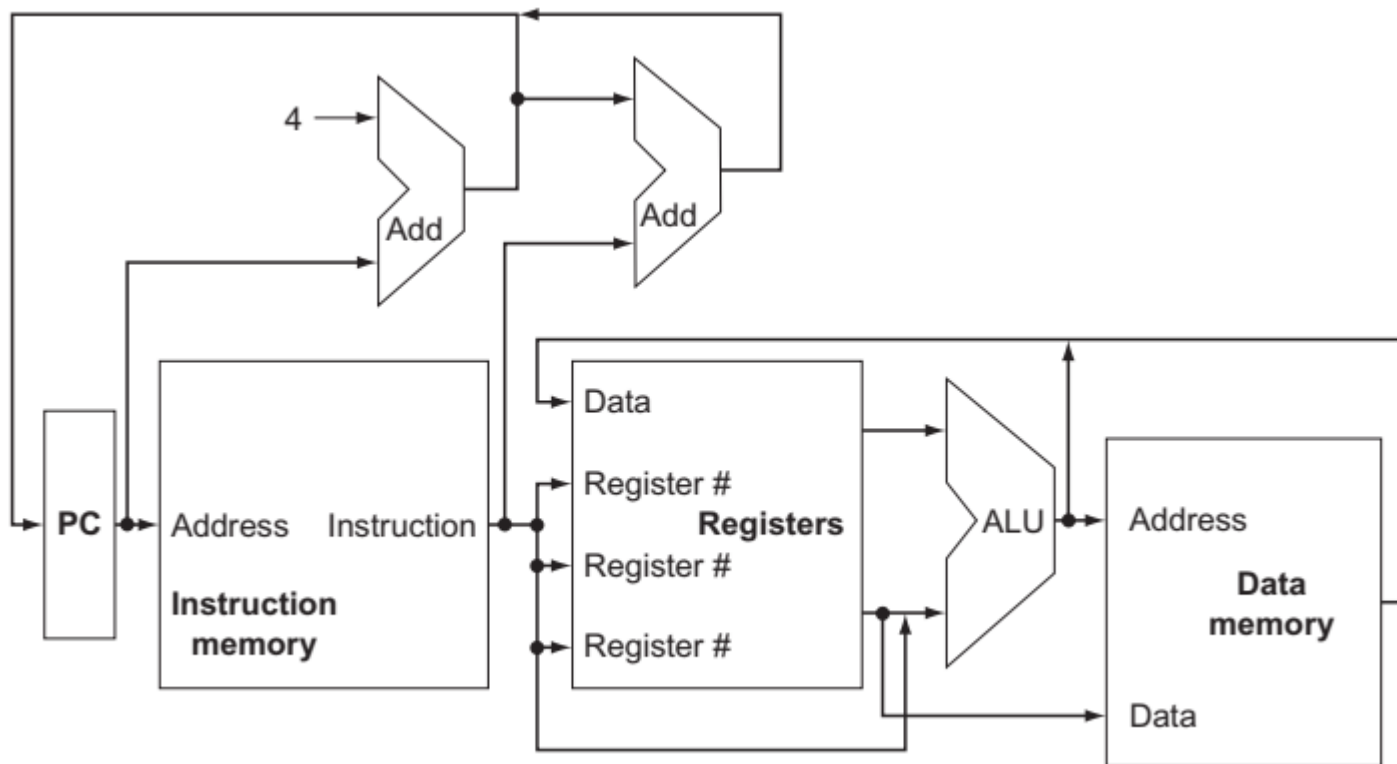

Diseño del microprocesador MIPS

 


- Vista a muy alto nivel

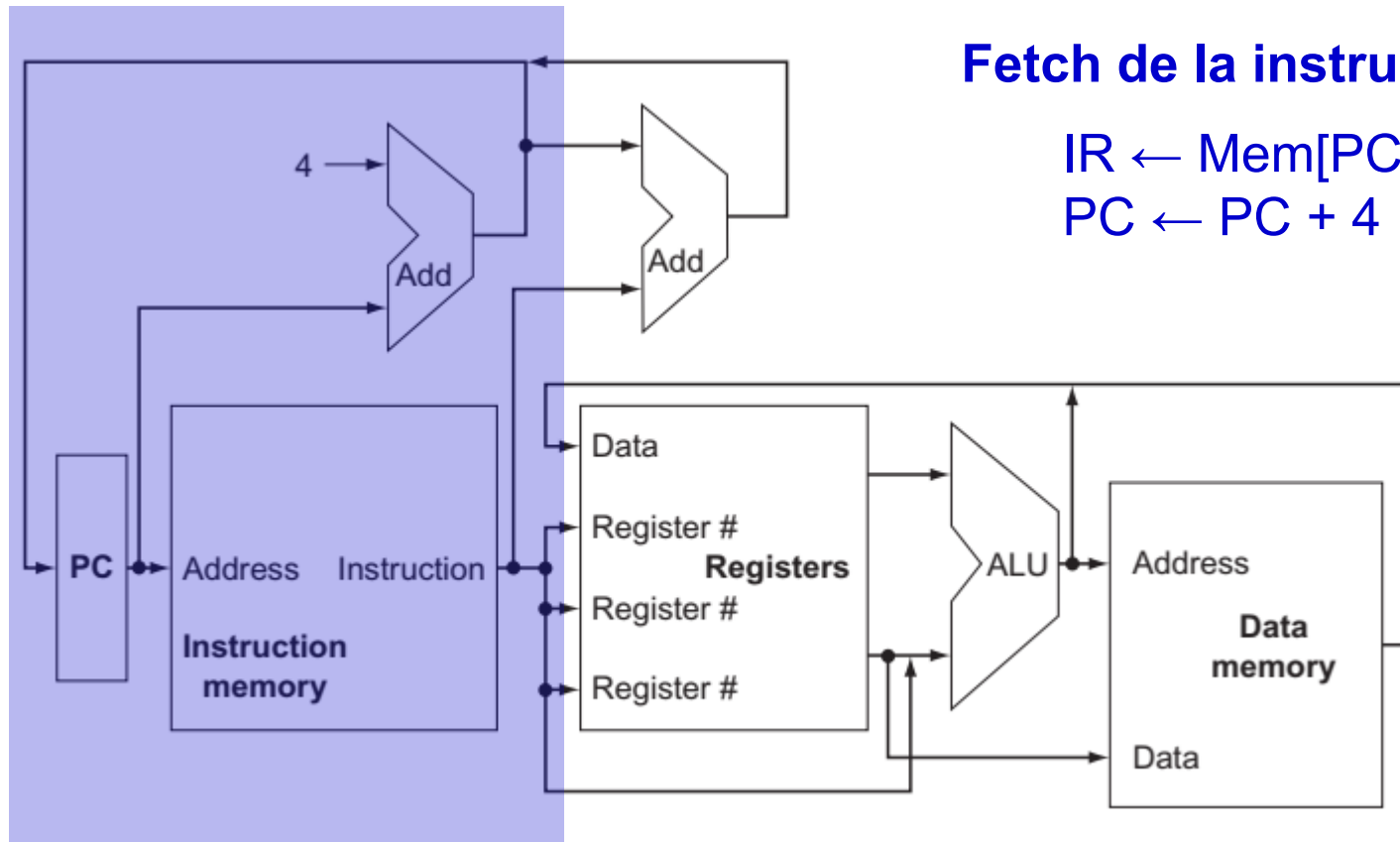


Fetch de la instrucción

$IR \leftarrow \text{Mem}[\text{PC}];$
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

Diseño del microprocesador MIPS

 


- Vista a muy alto nivel

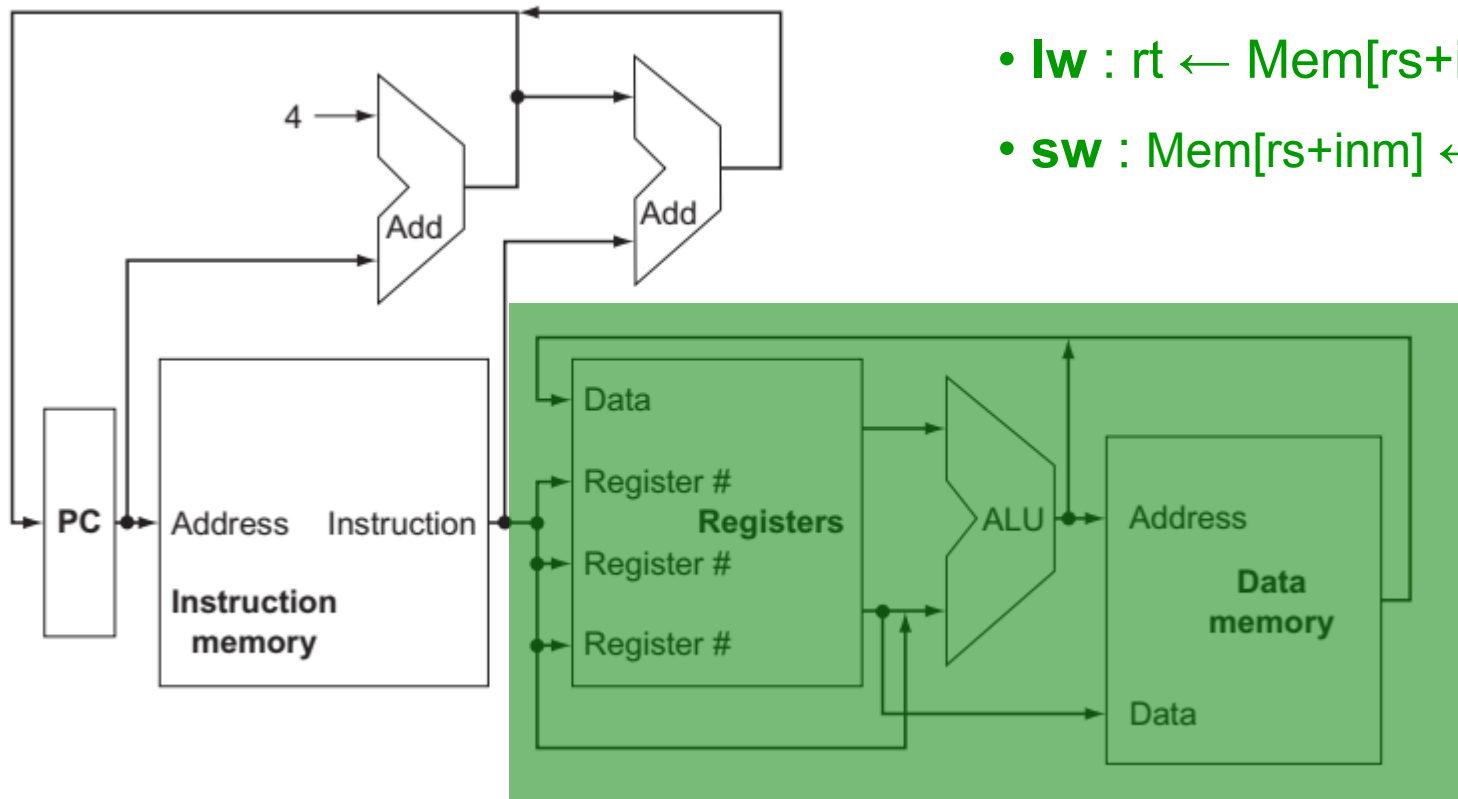


Referencia a Memoria

- **lw** : $rt \leftarrow \text{Mem}[rs+inm]$
- **sw** : $\text{Mem}[rs+inm] \leftarrow rt$


Diseño del microprocesador MIPS

 


- Vista a muy alto nivel

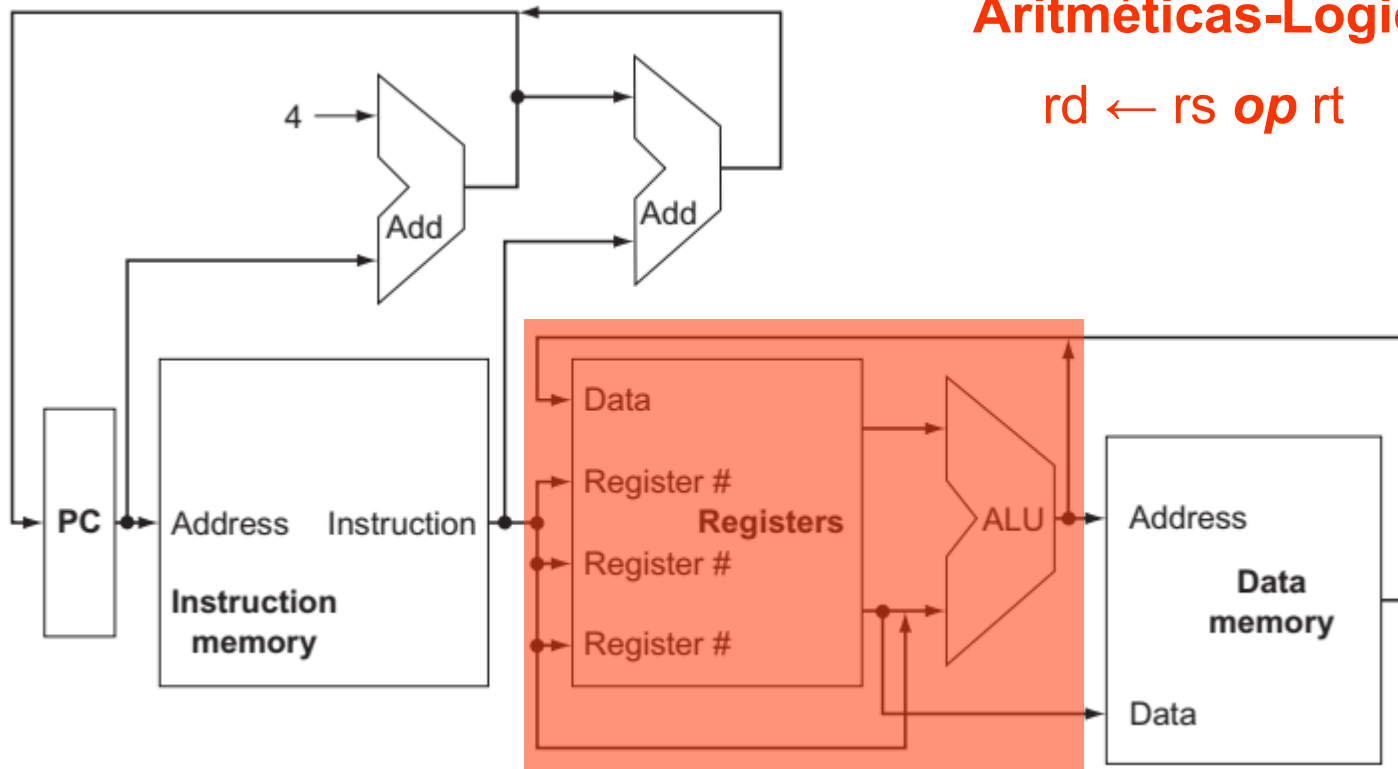

Diseño del microprocesador MIPS

 


- Vista a muy alto nivel

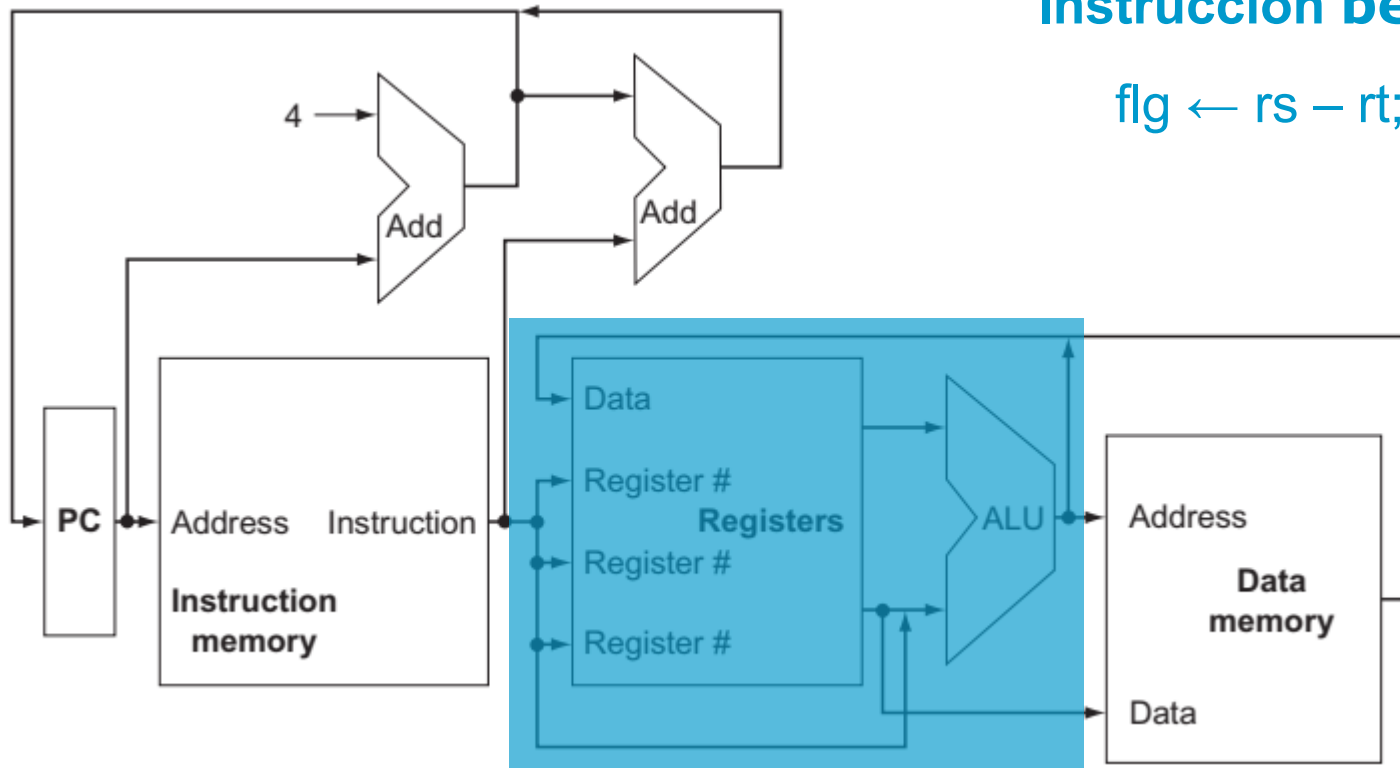


Instrucción beq

$flg \leftarrow rs - rt;$


Diseño del microprocesador MIPS

 


- Vista a muy alto nivel

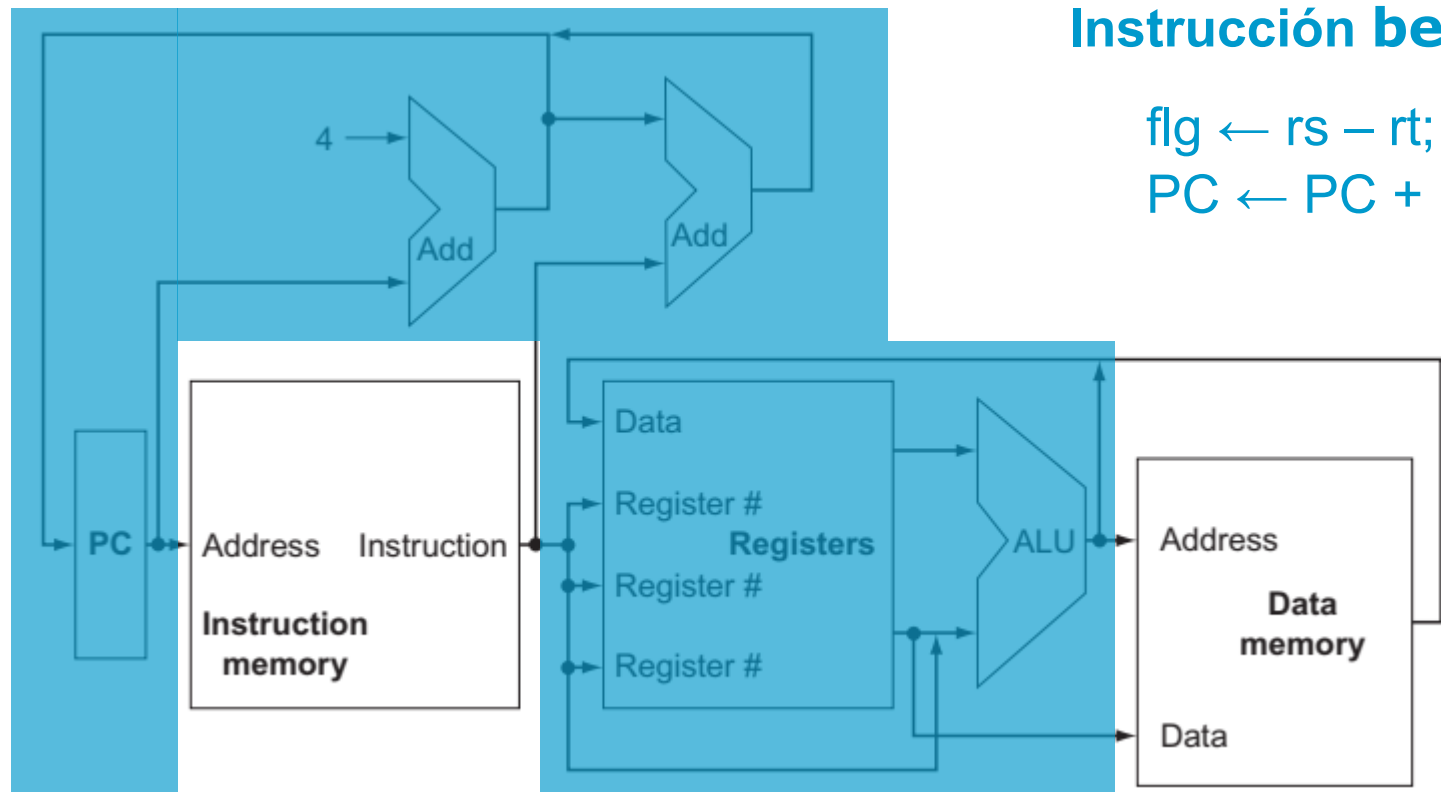

Diseño del microprocesador MIPS

 

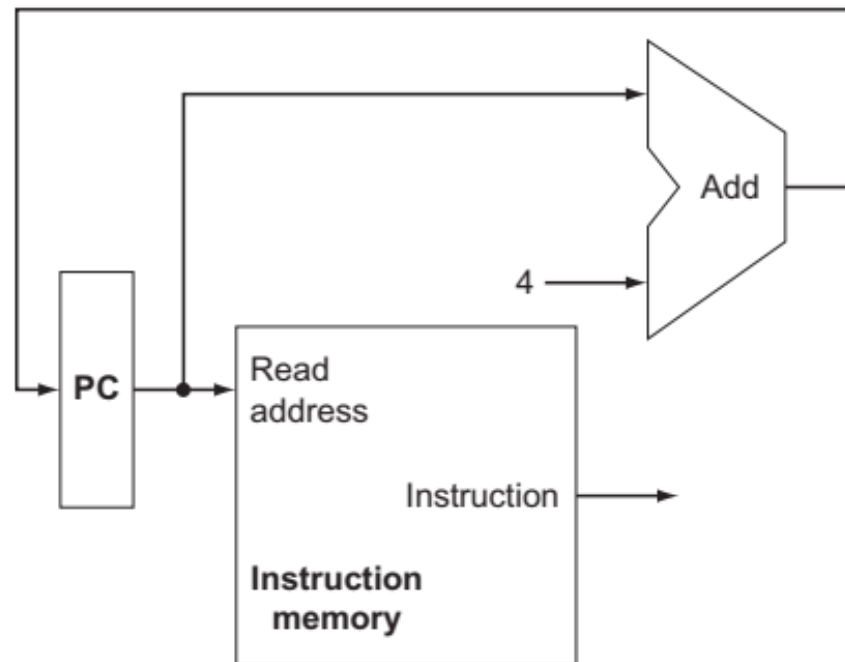
- Parte del circuito para extracción de instrucción (Fetch)




Diseño del microprocesador MIPS



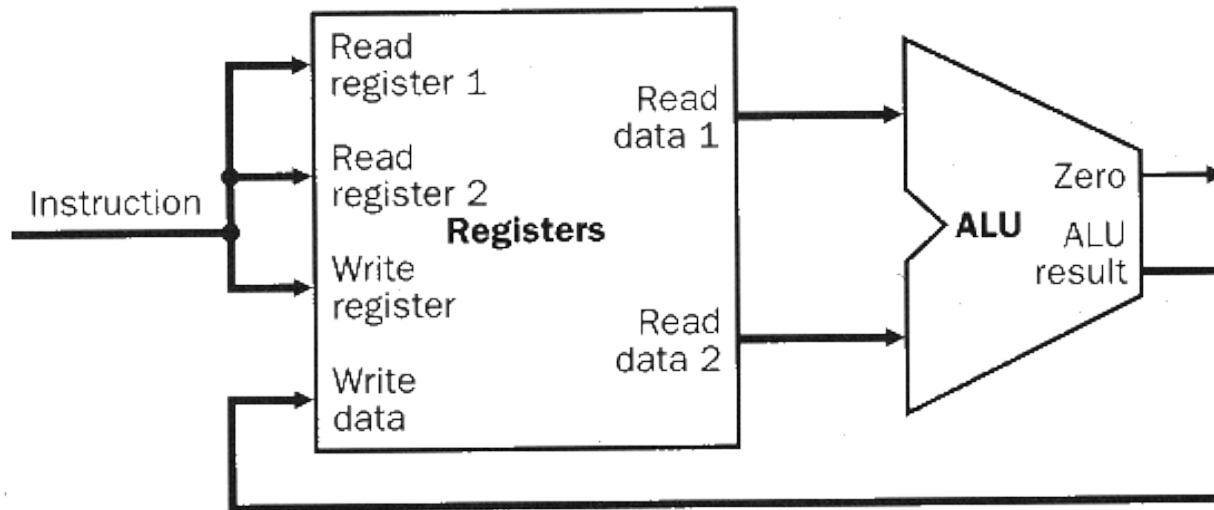
- Parte del circuito para instrucción Aritméticas-lógicas (Tipo-R)
 - extracción de operandos
 - ejecución
 - almacenamiento de resultado




Diseño del microprocesador MIPS

 

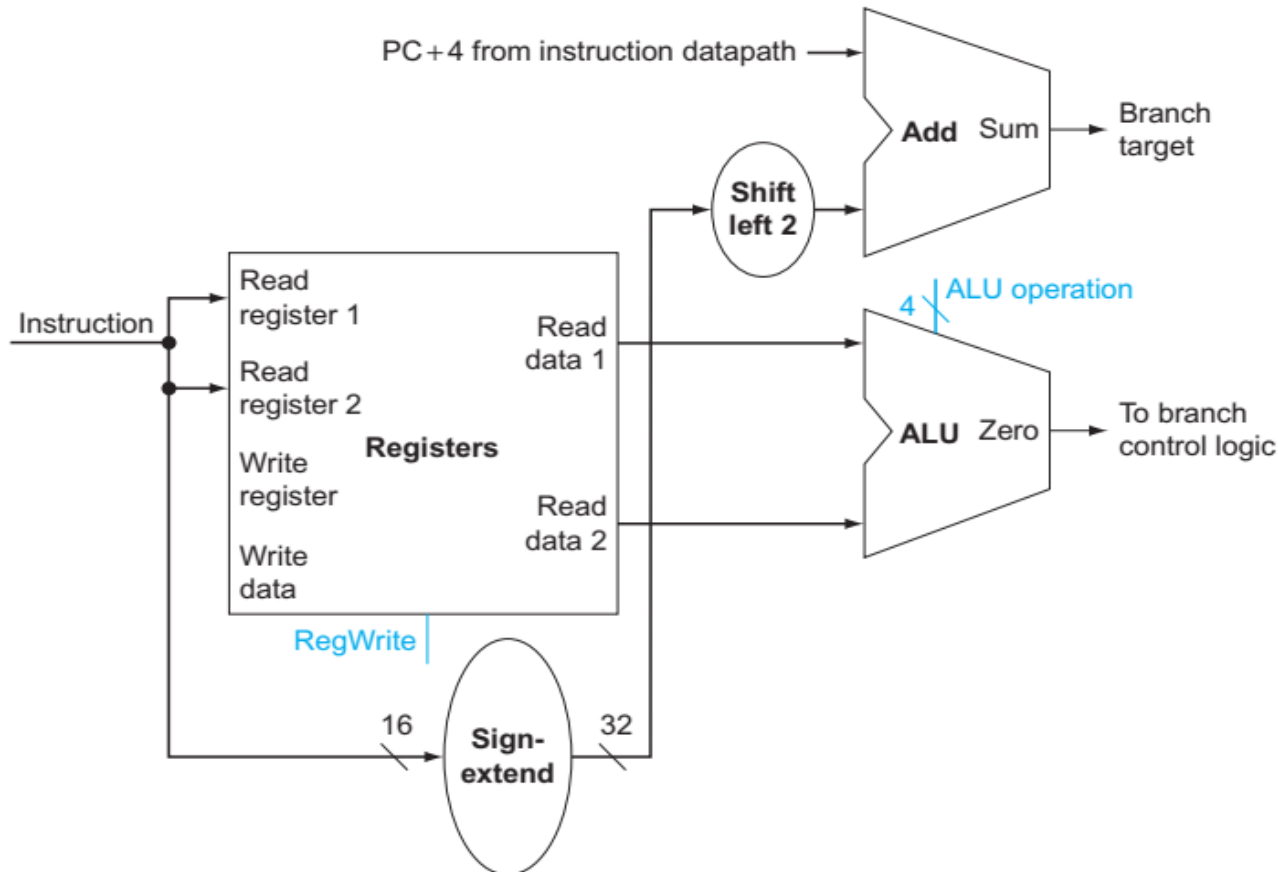
- Parte del circuito para salto condicional (beq)
 - ALU para evaluar la condición de salto
 - Sumador para determinar la dirección de salto



Diseño del microprocesador MIPS

 


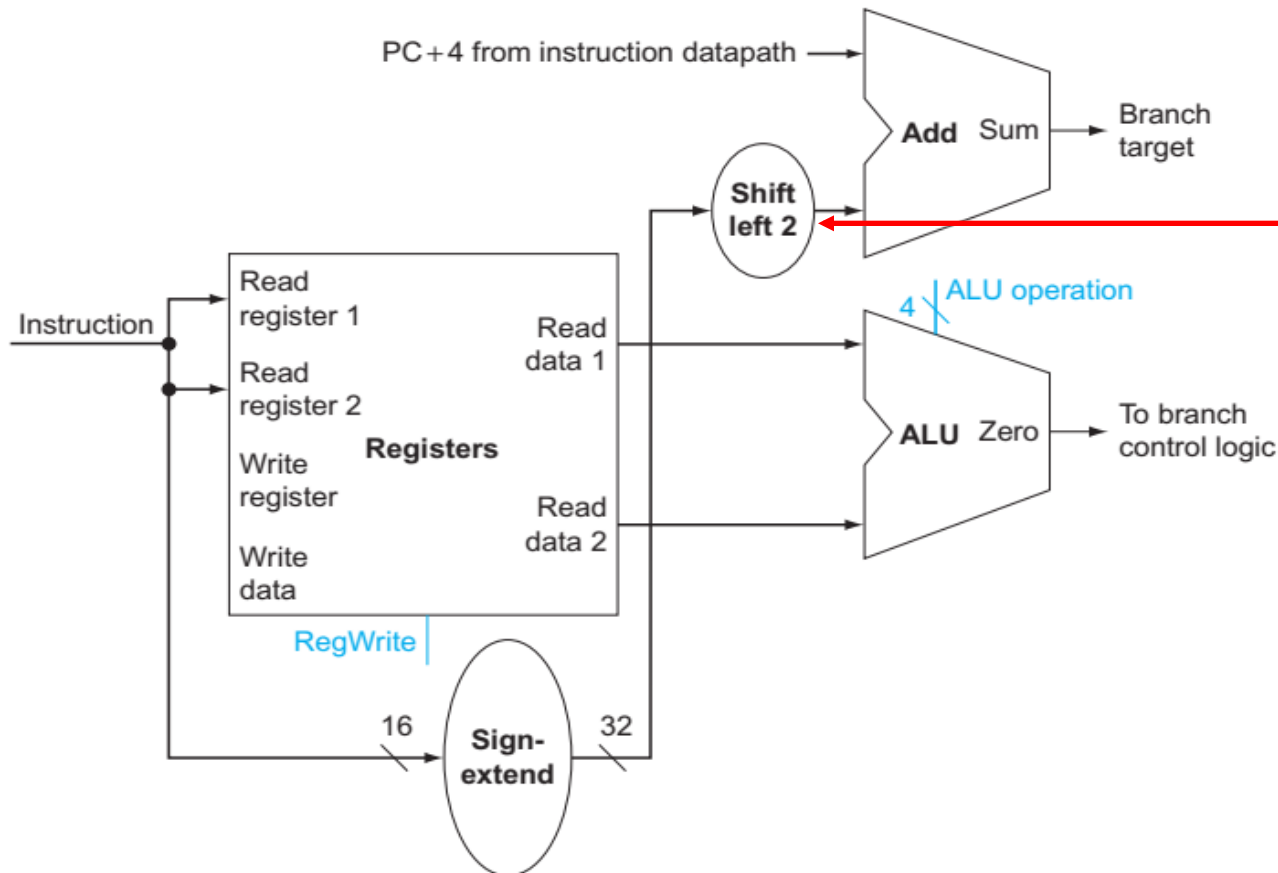- Parte del circuito para salto condicional (beq)
 - ALU para evaluar la condición de salto
 - Sumador para determinar la dirección de salto




El valor inmediato se multiplica por 4


Diseño del microprocesador MIPS

 

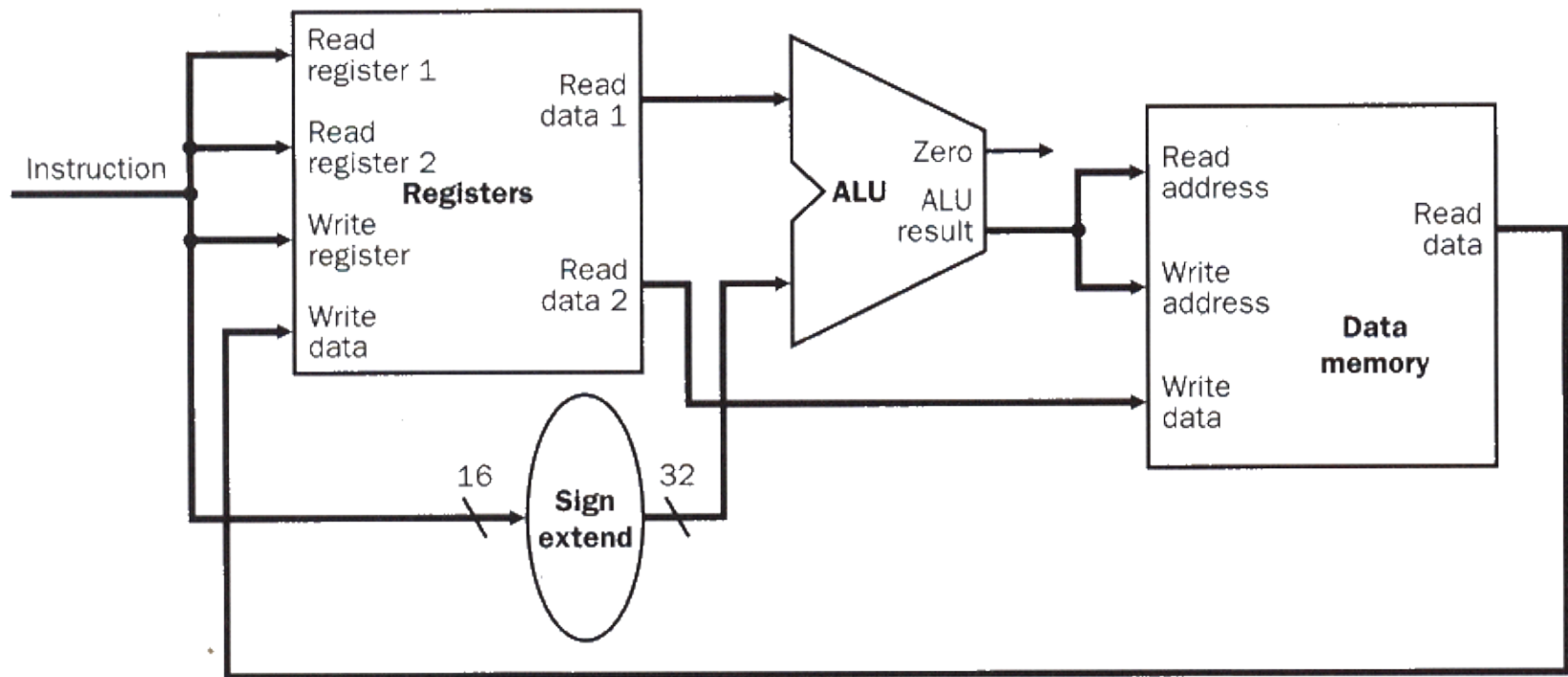
- Parte del circuito para instrucciones lw y sw
 - ALU determina la dirección de acceso a memoria



Diseño del microprocesador MIPS


 


- Combinación de todos los circuitos...

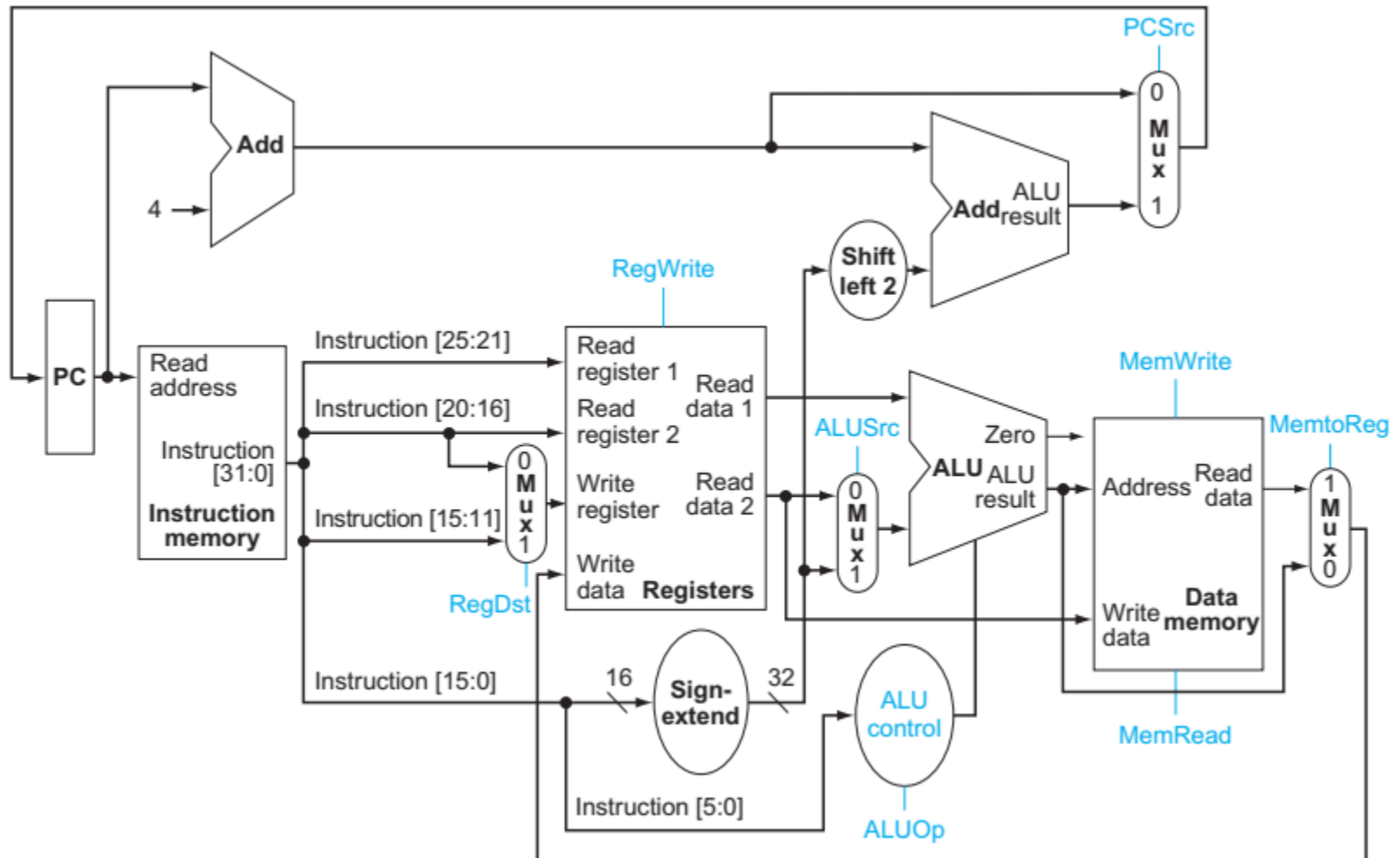

Diseño del microprocesador MIPS


- Completo con Unidad de Control

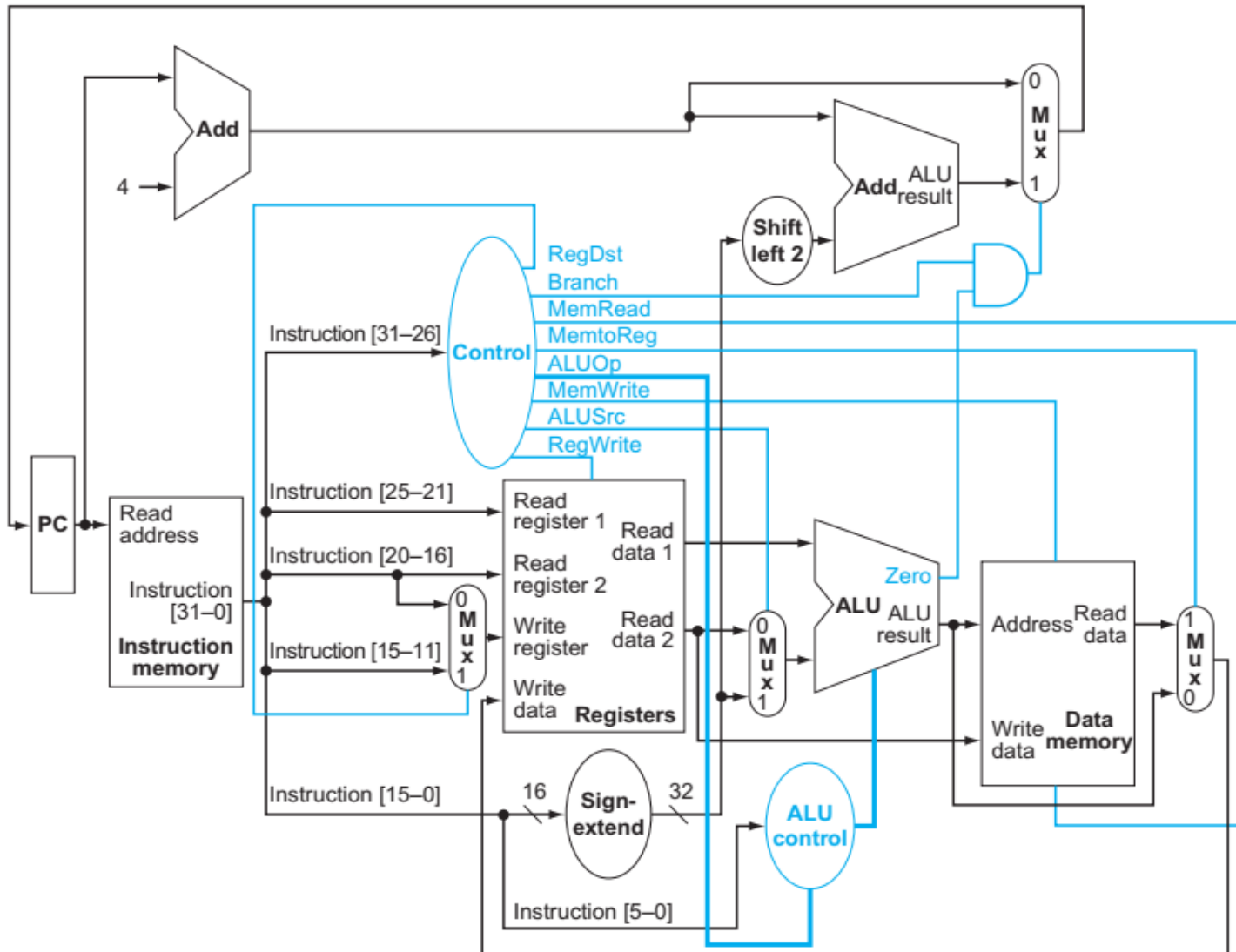 

Diseño del microprocesador MIPS



- Completo con Unidad de Control

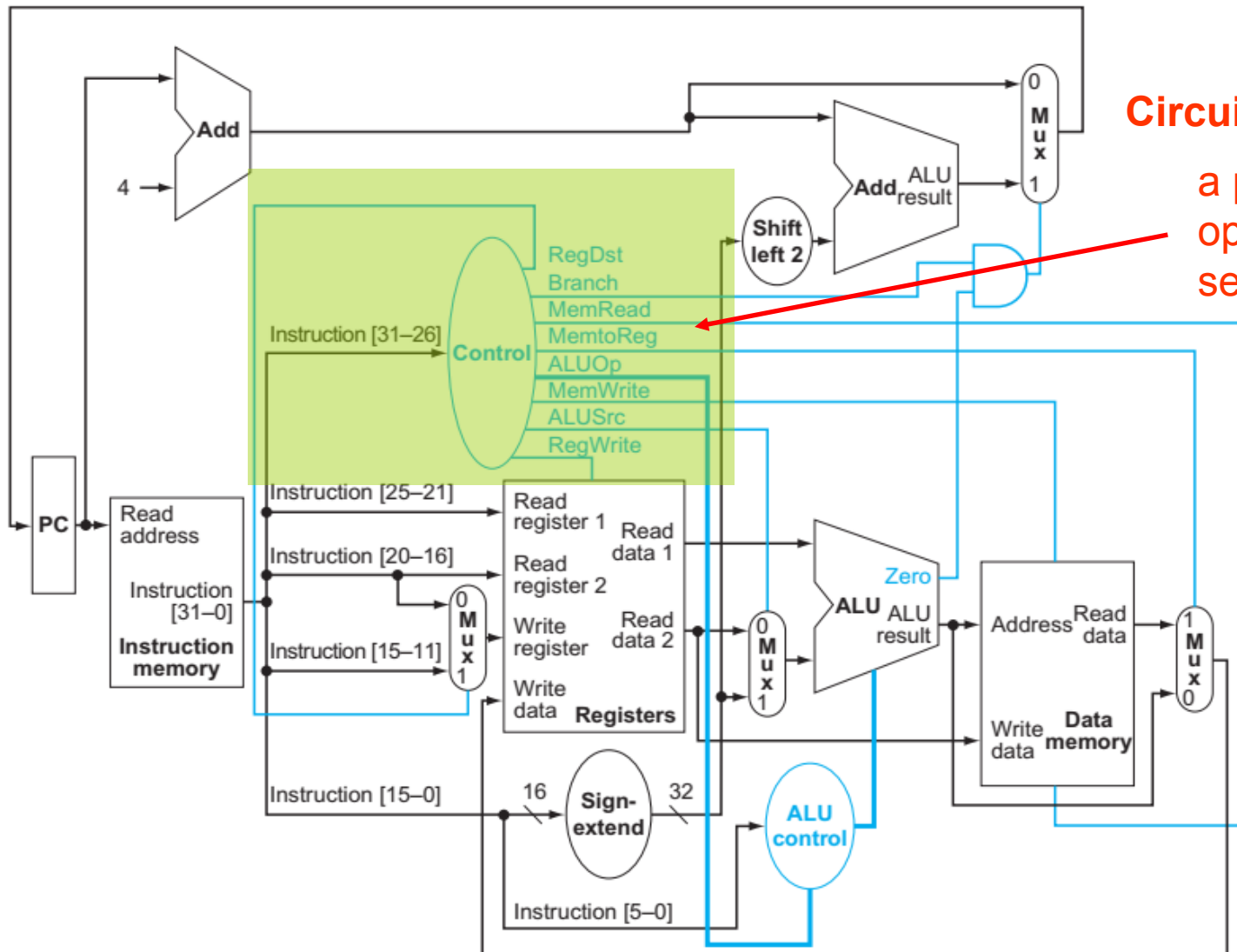


Circuito combinacional
a partir del código de
operación genera
señales de control

Diseño del microprocesador MIPS



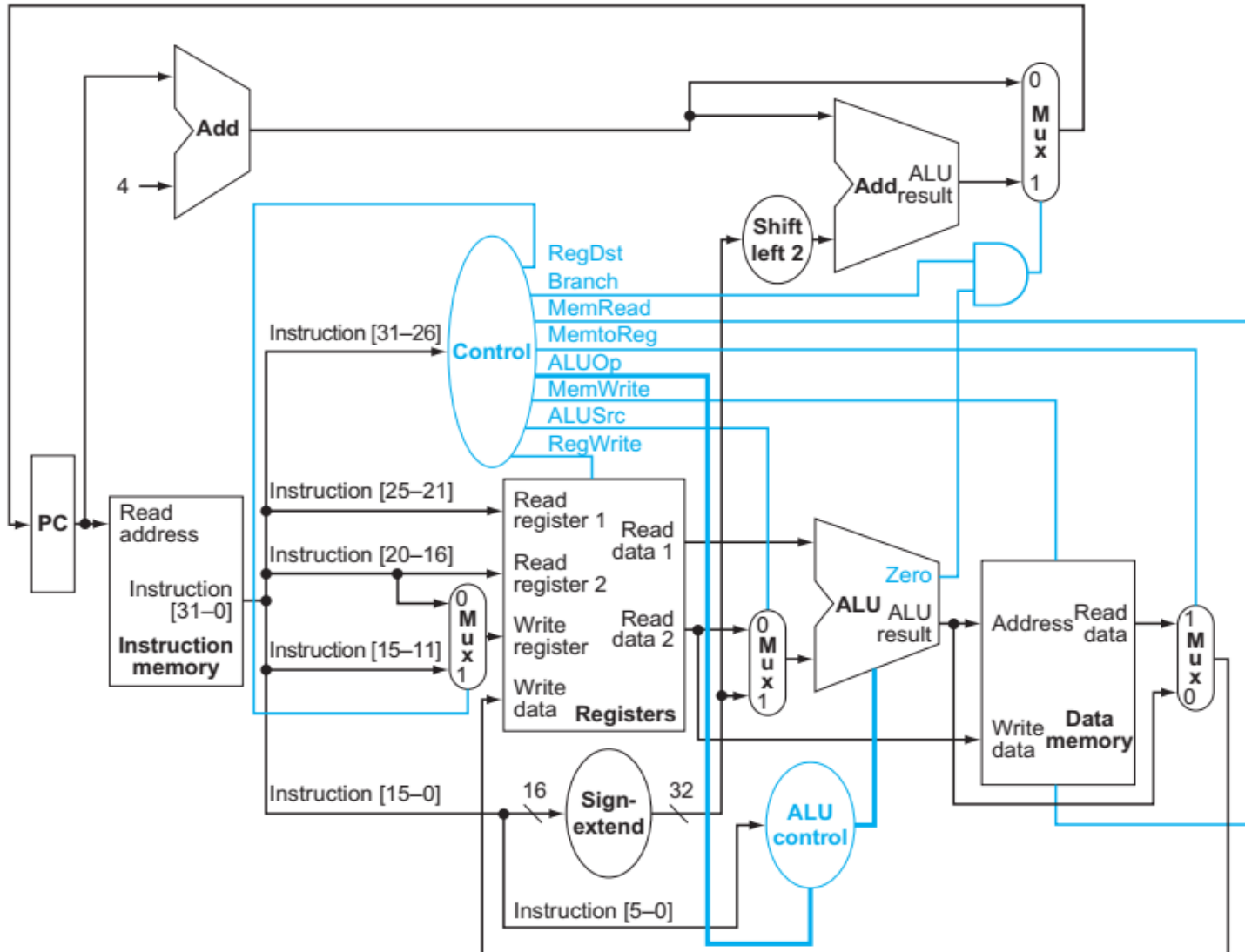- Señales de control para Instrucción tipo-R



RegDst = 1

ALUSrc = 0

MemtoReg = 0

RegWrite = 1

MemRead = 0

MemWrite = 0

Branch = 0


ALUOp1 = 1

ALUOp0 = 0

Diseño del microprocesador MIPS



- Señales de control para instrucción lw

 

RegDst = 0

ALUSrc = 1

MemtoReg = 1

RegWrite = 1

MemRead = 1


MemWrite = 0

Branch = 0


ALUOp1 = 0

ALUOp0 = 0

Diseño del microprocesador MIPS

 

- Señales de control para instrucción sw

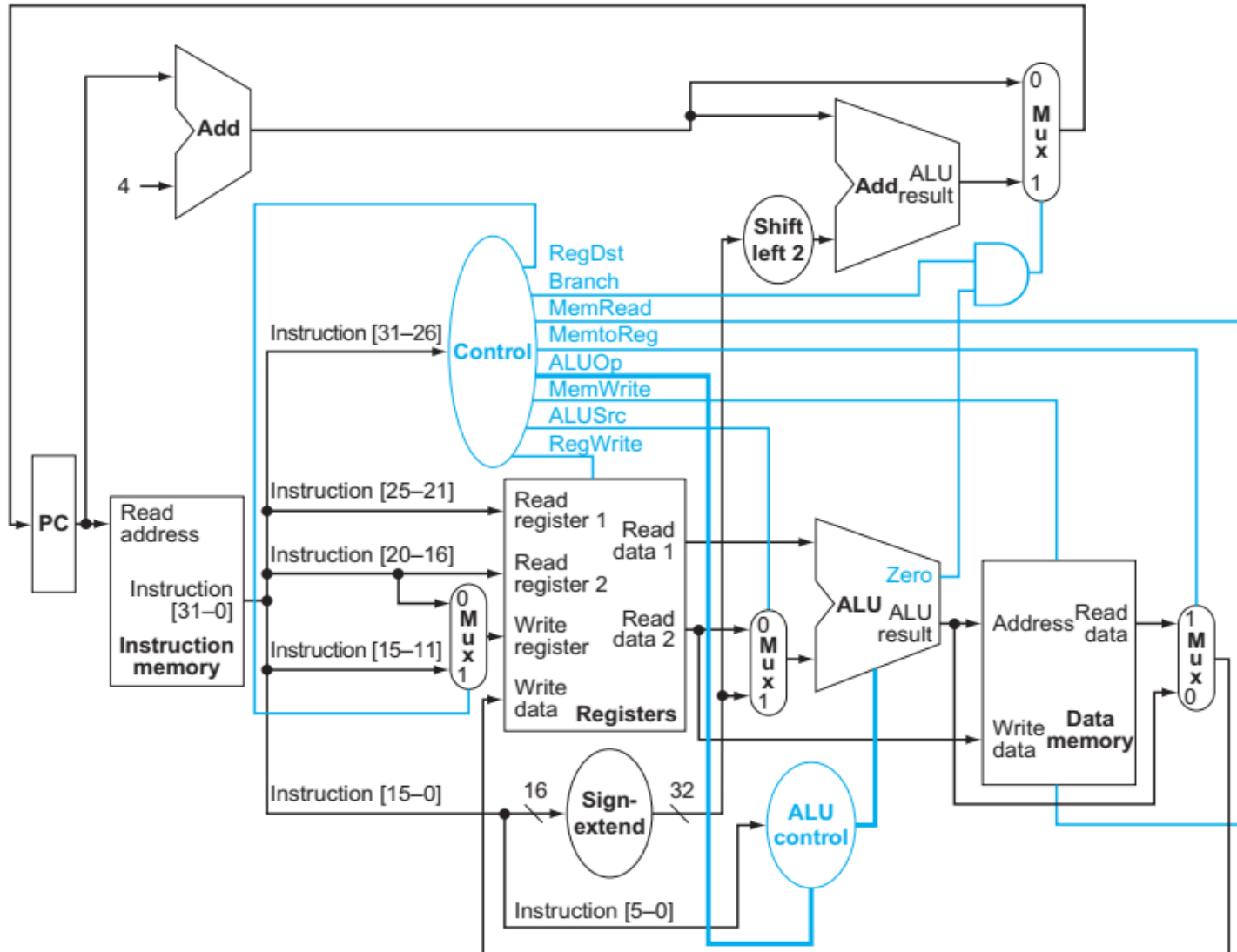

RegDst = X

ALUSrc = 1

MemtoReg = X

RegWrite = 0

MemRead = 0


MemWrite = 1

Branch = 0


ALUOp1 = 0

ALUOp0 = 0

Diseño del microprocesador MIPS

 


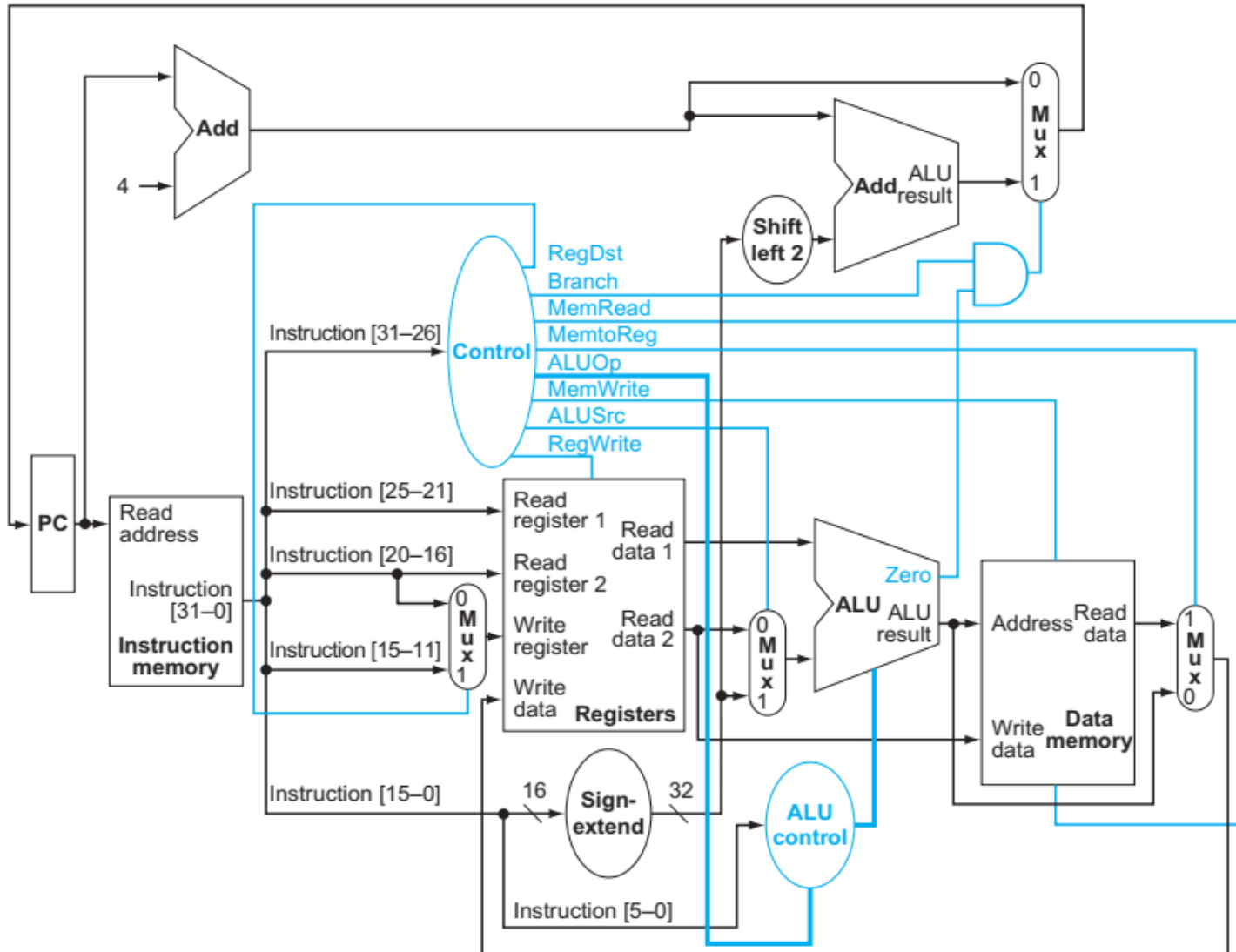- Señales de control para instrucción beq



RegDst = X
ALUSrc = 0
MemtoReg = X
RegWrite = 0
MemRead = 0
MemWrite = 0
Branch = 1
ALUOp1 = 0
ALUOp0 = 1


Diseño del microprocesador MIPS

 


- Las señales generadas por la Unidad de Control actúan sobre:
 - multiplexores,
 - habilitación de escritura en banco de registros y memorias
 - operaciones de la ALU

| Instruction | RegDst | ALUSrc | Memto-Reg | Reg-Write | Mem-Read | Mem-Write | Branch | ALUOp1 | ALUOp0 |
|-------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| R-format | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| lw | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sw | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| beq | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Diseño del microprocesador MIPS

 

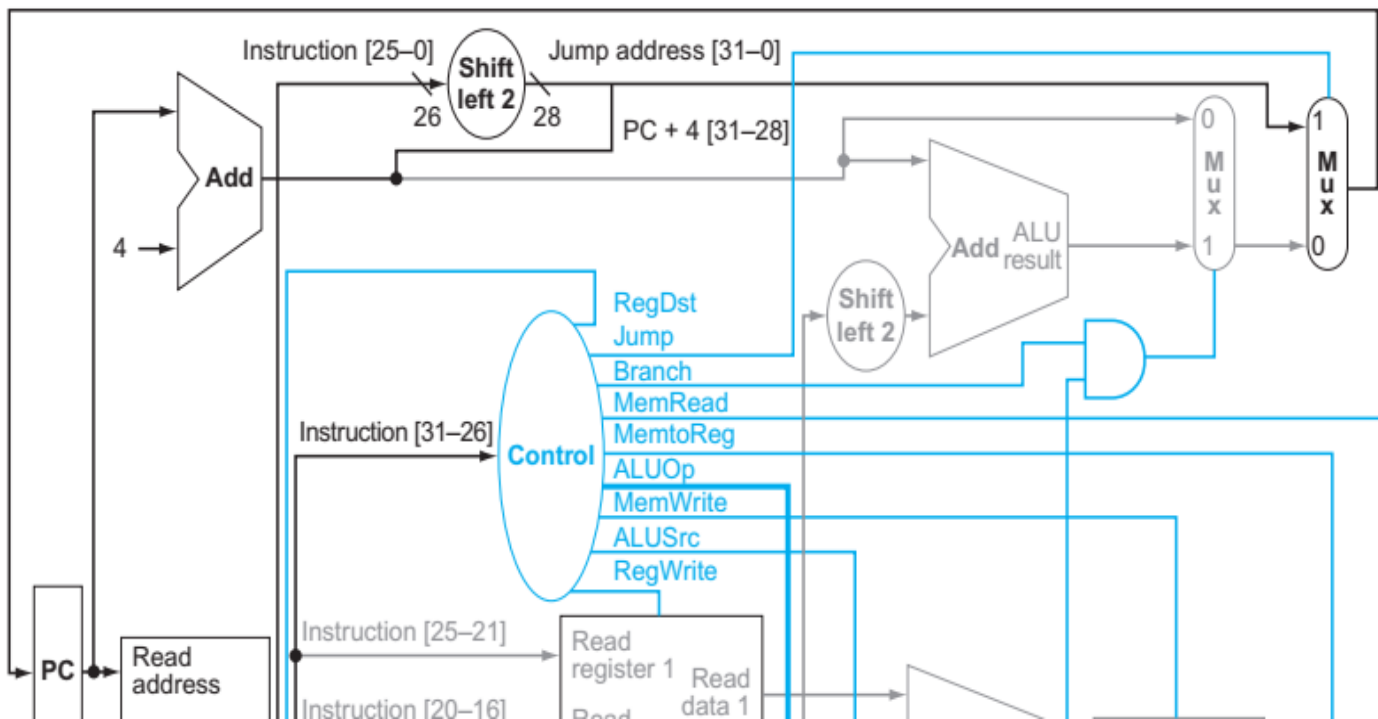- Si agregamos la implementación de la instrucción j al diseño




RegDst = X
ALUSrc = X
MemtoReg = X
RegWrite = 0
MemRead = 0
MemWrite = 0
Branch = 0
ALUOp1 = X
ALUOp0 = X
Jump = 1


Operación

$PC = (PC+4)[31..28] \& \text{target_address} \ll 2$


Microprocesador unicycle

 

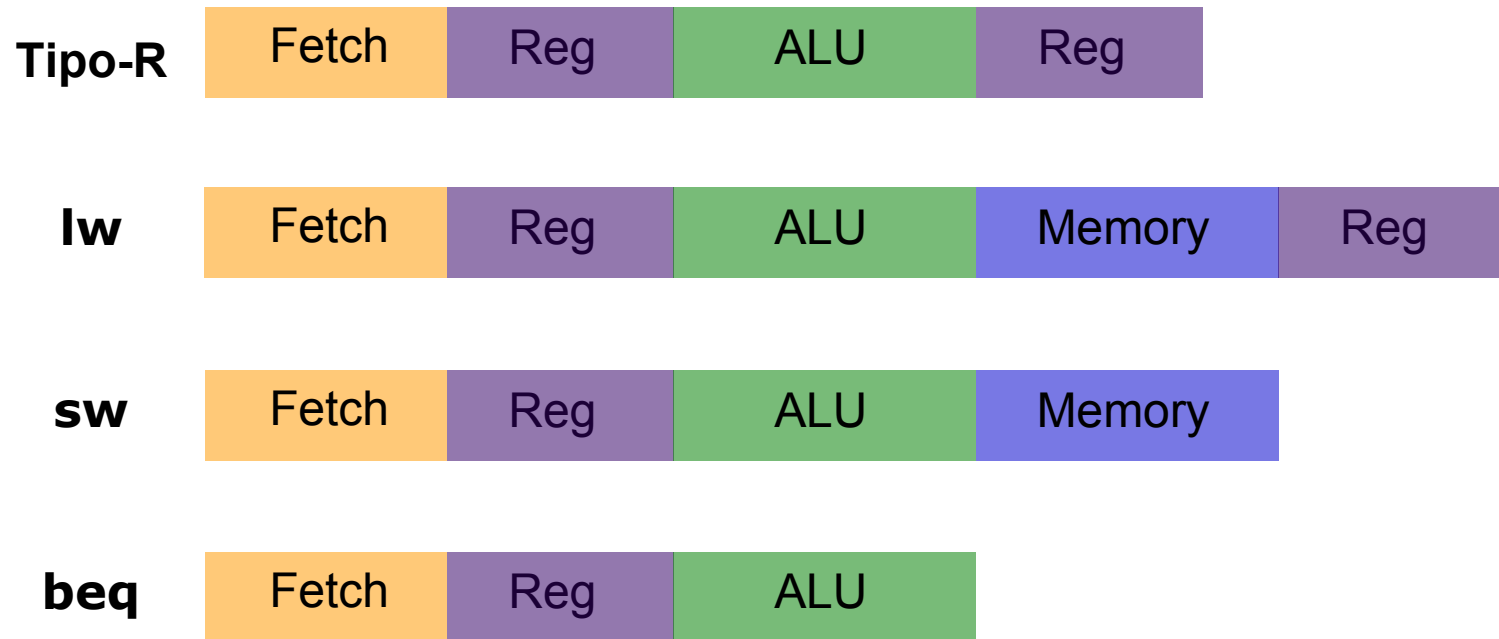
- Análisis **simplificado** de tiempo desde que se extrae la instrucción (fetch) hasta que se deposita resultado o determina salto




Microprocesador unicycle

 

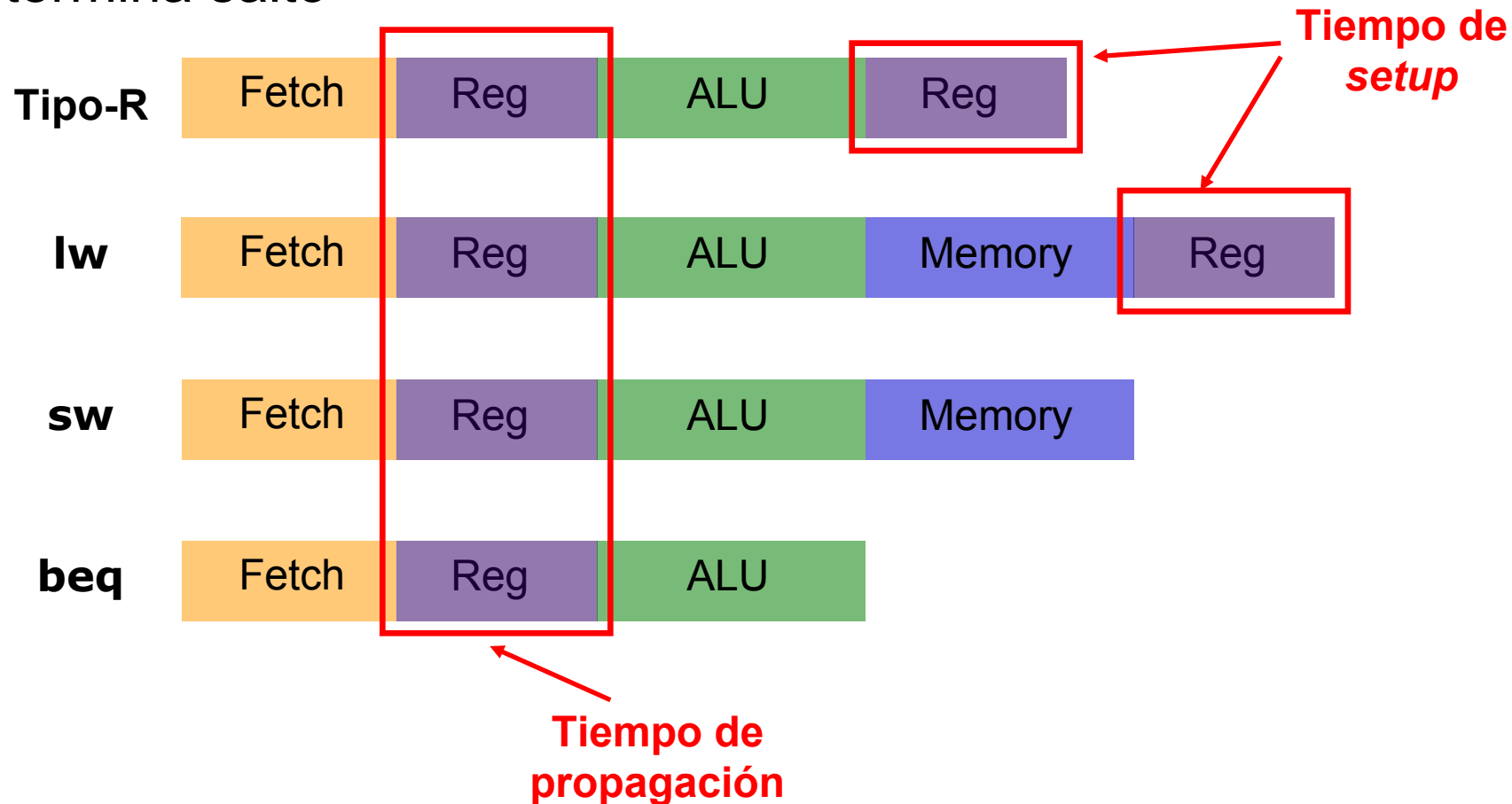
- Análisis **simplificado** de tiempo desde que se extrae la instrucción (fetch) hasta que se deposita resultado o determina salto




Microprocesador unicycle

 

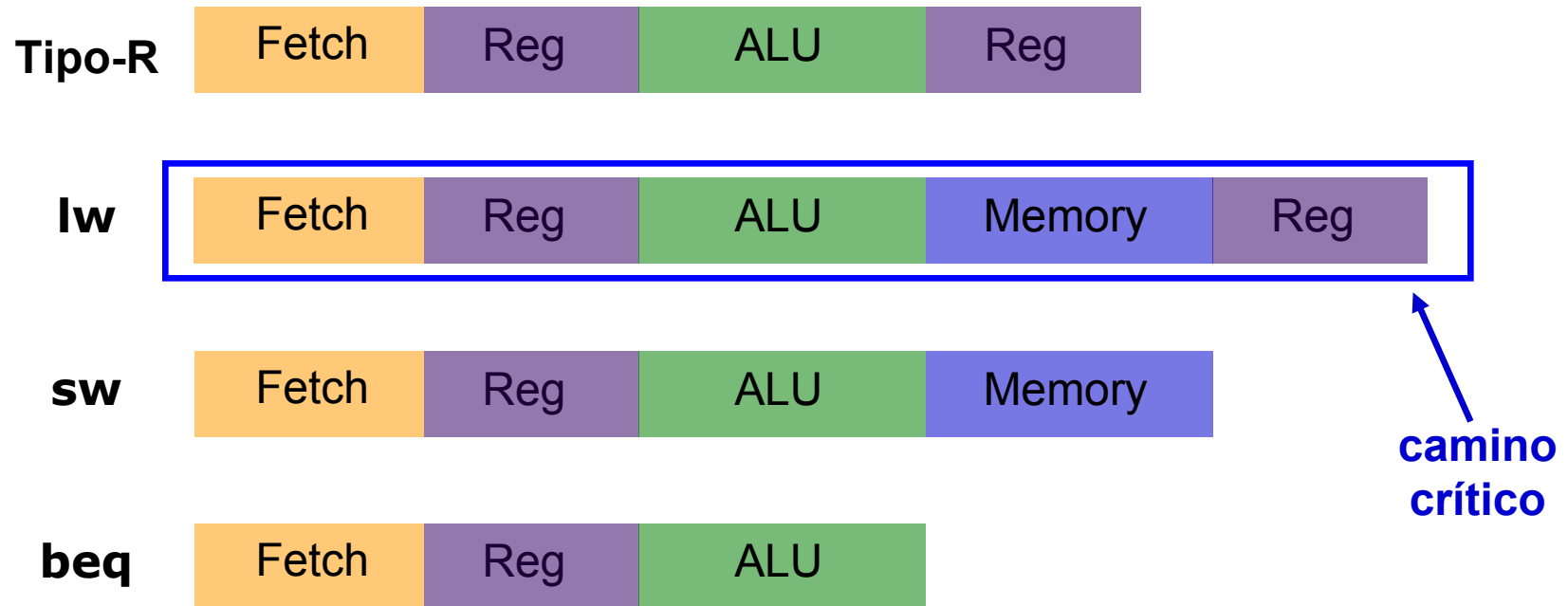
- Análisis **simplificado** de tiempo desde que se extrae la instrucción (fetch) hasta que se deposita resultado o determina salto



Microprocesador unicycle

 


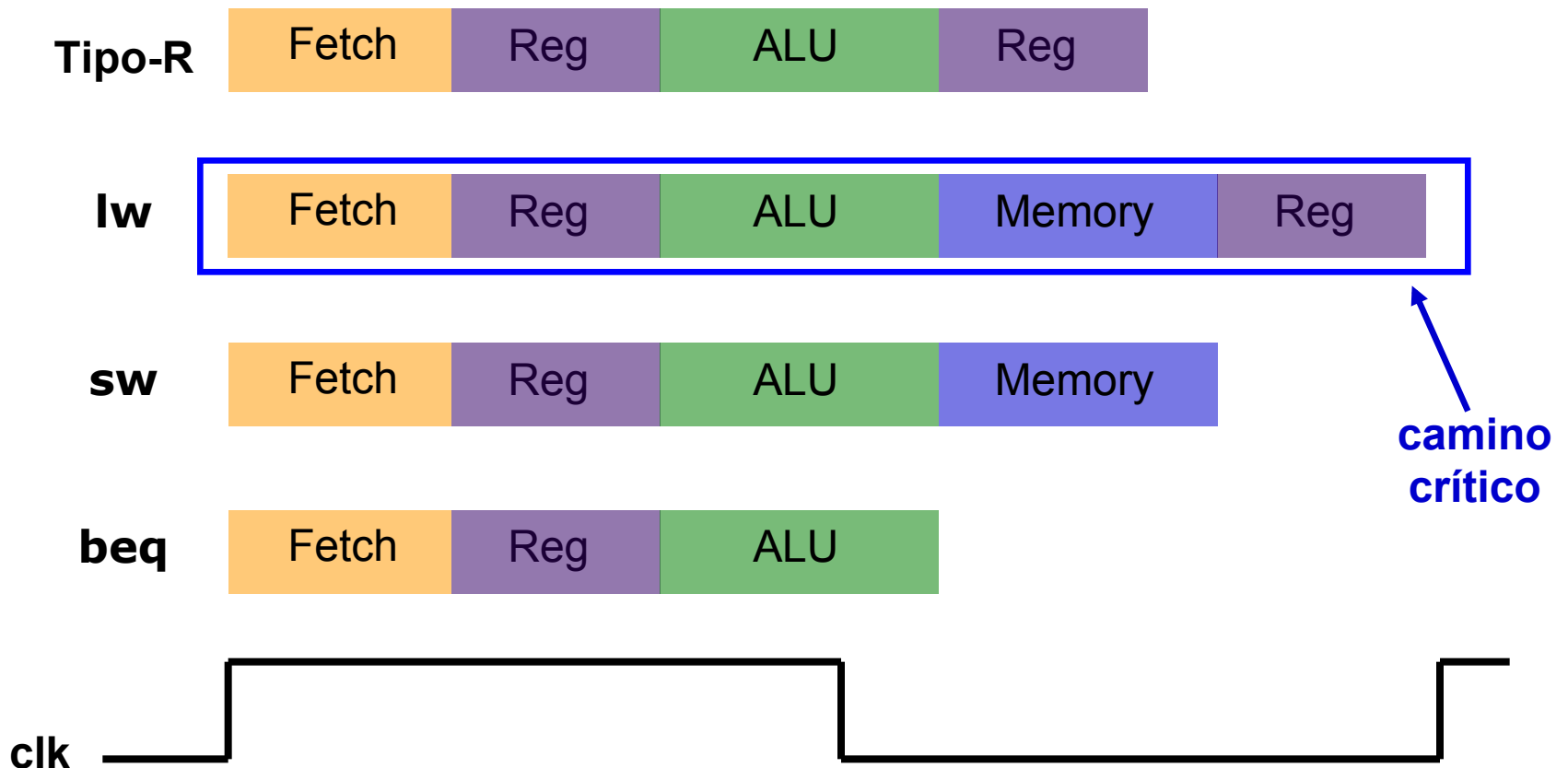- Análisis **simplificado** de tiempo desde que se extrae la instrucción (fetch) hasta que se deposita resultado o determina salto



Microprocesador unicycle

Inconvenientes

 

- Se debe respetar la instrucción que más tarda para determinar el tiempo de ciclo de reloj
- Todas las instrucciones utilizan la misma cantidad de tiempo que la instrucción más lenta
- Mucho tiempo de cómputo para programas con muchas instrucciones
- Duplicación de componentes de similar funcionalidad
- Imposibilidad de reutilizar componentes inactivos durante la ejecución de una instrucción